

Dies ist nun also die freundlicherweise von mir mitgetippte Fassung der Vorlesung  
**Digitaltechnik** (1. Semester) bei **Hr. Schillack** an der **BA-Mannheim**.

Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.

Fehler, Kritik, Anregungen und alles was euch sonst noch dazu einfällt mailt bitte an  
[st\\_tost@hotmail.com](mailto:st_tost@hotmail.com)

---

**Literatur**

H. Lindner / C. Lehmann / H. Brauner: Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik  
Fachbuchverlag Leipzig, 1999, ISBN 3-446-21056-3, 30 Mark

**Inhalte / Gliederung**

**19 Seiten**

Verknüpfungen	2
Funktionsglieder	2
Logische Grundverknüpfungen	2
Logikzuordnung	2
UND, ODER, NICHT – Verknüpfung	2
Schaltalgebra	4
Rechengesetze und -regeln	5
Gattersonderfunktionen	6
Schaltnetze ohne Speicher	7
Schaltungssysteme	8
Schaltungsanalyse	9
Funktionenlänge	10
Karnaugh – Veitch – Diagramm	10
Beispiel Ampelschaltung	13
Gray - Code	14
Codewandler	14
Adressdekoder	15
Multiplexer	16
Demultiplexer	16
Lösung Ampelschaltung	17
Sieben Segment Anzeige	18
Addierer	18
Volladdierer	19

### Verknüpfungen

1 + 1 = 1                      logische Verknüpfung (AND)  
1 + 1 = 10                     arithmetische Verknüpfung (1 + 1 = 10 (binär))

Ein Prozessor zur digitalen Datenverarbeitung besitzt als Kern eine **logisch-arithmetische Einheit** (ALU – Arithmetic Logic Unit)

#### Realisationselemente:

Verknüpfungsglieder  
Zeitglieder  
Speicherglieder

**UND, ODER, NICHT sind logische Grundelemente**

#### Beispiel: Fahrstuhl

Fahrstuhl fährt erst los, wenn Tür geschlossen UND Zieltaste gedrückt UND NICHT Nottaste gedrückt  
Tür schließt erst, wenn Lichtschranke für bestimmte Zeit nicht ausgelöst wurde

➔ **Es gibt Zeitintervall oder Zeit definierende Funktionsglieder**

Bei mehreren gedrückten Tasten müssen Zieltasten gespeichert werden.  
Speicherglieder dienen zum speichern und zur Verfügung stellen von Ziel- oder Vergleichsinformationen

➔ **Dazu dienen Zähler, Register und Speicher, welche auf Flip-Flops basieren**

### Die logische Grundverknüpfungen

Signale können als Variablen betrachtet werden  
Informationen bestehen aus Bitfolgen ➔ **binäre Variablen** (sind also Element aus {0 ; 1})


**Kodierung:**    0 entspricht Signalpegel **Low**  
                  1 entspricht Signalpegel **High**  
                          ➔ **positive Logikzuordnung**  
(negative Logikzuordnung entspricht also: 0 – high und 1 – low)

**Signale** sind elektrische Spannungen (U)  
nach dem TTL (Transistor-Transistor-Logik) wird der Spannung von  
**+5V** der Zustand **high** zugewiesen  
**0V** entspricht dem **low** - Zustand

**Schalter:**  
Schließerschalter: 0 – offen, 1 – geschlossen (betätigt)  
Öffnerschalter: 0 – geschlossen (betätigt), 1 – offen

### **1. UND-Verknüpfung (AND)**

 - a) Kontakttechnik / Kodierung  
    Beispiel: UND – Schaltung (zwei Schalter in Reihe mit Lampe)  
    Lampe: an = 1, aus = 0  
    Schalter: offen = 0, betätigt = 1  
    Bedingung für Ausgangssignal: an allen Eingängen muß High anliegen
- b) Schaltalgebraischer Ausdruck  
     **$Q = A \wedge B$**  bzw.  **$Q = A * B$**  also **AB**
- c) Schaltzeichen



- d) Funktions - und Arbeitstabelle  
 - zwei Zustände der Eingangsvariablen =  $2^n$  Kombinationen  
 - zwei Variablen  $\rightarrow$  4 mögliche Ergebnisse

Nr.     dezimale Zahl der binären Kombination der Ein- und Ausgangswerten  
 Q     Pflichtausgänge  
 P     Produktterme

Nr.	A	B	Q	P
0	0	0	0	
1	0	1	0	
2	1	0	0	
3	1	1	1	$A \wedge B = Q$

$$Q = P_3$$


- e) Realisation durch elektrische Spannung  
 nur sich überschneidene Partien der Spannungen der Eingänge ergeben eine Ausgangsspannung

## 2. ODER-Verknüpfung (OR)

- a) Kontakttechnik / Kodierung  
 Beispiel: ODER – Schaltung (zwei Schalter parallel mit Lampe)  
 Lampe: an = 1, aus = 0  
 Schalter: offen = 0, betätigt = 1  
 Bedingung für Ausgangssignal: an einem der Eingängen muß high anliegen  
 (die arithmetische Summe der Eingänge muß größer oder gleich 1 sein [ $\geq 1$ ])

- b) Schaltalgebraischer Ausdruck  
 $Q = A \vee B$  bzw.  $Q = A + B$

- c) Schaltzeichen

 

- d) Funktions - und Arbeitstabelle

S     Summenterme

Nr.	A	B	Q	P	S
0	0	0	0		$S_0 = A + B$
1	0	1	1	$P_1 = A \wedge !B$	
2	1	0	1	$P_2 = !A \wedge B$	
3	1	1	1	$P_3 = A \wedge B$	

$$Q = P_1 + P_2 + P_3 \text{ bzw.}$$

$$Q = S_0 = A + B$$

- e) Realisation durch elektrische Spannung  
 alle Partien der Spannungen der Eingänge ergeben eine Ausgangsspannung

### 3. NICHT-Verknüpfung (NOT)


Das Eingangssignal wird negiert; die NICHT-Verknüpfung wird auch **Inverter** genannt.

a) Die NICHT-Verknüpfung wird durch einen Öffnerschalter repräsentiert.

b) Schaltalgebraischer Ausdruck

$$Q = \bar{A} \text{ bzw. } Q = \neg A \text{ oder } Q = !A$$

c) Schaltzeichen

 

d) Funktions- und Arbeitstabelle (Wahrheitstabelle)

Nr.	A	Q
0	0	1
1	1	0


e) Realisation durch elektrische Spannung

Die Polarten der Spannungen des Eingangs ergeben umgekehrt die Ausgangsspannung

### 4. XOR

$$a \leftrightarrow b = a \oplus b = !a !b + a b \rightarrow \text{Antivalenz}$$

Schaltzeichen:

 

### Schaltalgebra

$1 \wedge 0 = 0$	$1 \vee 0 = 1$
$1 \wedge 1 = 1$	$1 \vee 1 = 1$
$0 \wedge 0 = 0$	$0 \vee 0 = 0$
$a \wedge 1 = a$	$a \vee 1 = 1$
$a \wedge 0 = 0$	$a \vee 0 = a$
$a \wedge a = a$	$a \vee a = a$
$a \wedge \neg a = 0$	$a \vee \neg a = 1$

**Rechenregeln**

Operationen innerhalb einer Art

Kommutativgesetz

$$a \wedge b = b \wedge a$$

Assoziativgesetz

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

gemischte Operationen

1. Distributivgesetz

$$a \wedge b \vee a \wedge c = a \wedge (b \vee c)$$

2. Distributivgesetz

$$(a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee (b \wedge c)$$

Beweis:  $ab + ac = a(b + c)$

$ab + ac$

$$\begin{aligned} &= aa + ac + ba + bc && | \text{aa} = a \\ &= a(1 + c + b) + bc && | \text{c} + \text{b} = \text{d}, \text{d} + 1 = 1 \\ &= a(1 + 1) + bc \\ &= a + bc \end{aligned}$$

**De Morgan Regeln**

1)  $\neg(a \wedge b \wedge c) = \neg a \vee \neg b \vee \neg c$

2)  $\neg(a \vee b \vee c) = \neg a \wedge \neg b \wedge \neg c$  [ ist nicht gleich  $\neg(a \wedge b \wedge c)$  ]

**Shannon – Fano Regel**

$$\begin{aligned} &f(a, b, c, \dots; \wedge \vee) = \\ &\neg(f(\neg a, \neg b, \neg c, \dots; \vee \wedge)) \end{aligned}$$

**Weitere Regeln**

Absorptionsregeln

1)  $a \vee (a \wedge b) = a$

2)  $a \wedge (a \vee b) = a$

3)  $a \wedge (\neg a \vee b) = a \wedge b$

4)  $a \vee (\neg a \wedge b) = a \vee b$

5)  $(a \vee b) \wedge (\neg a \vee c) = (a \wedge c) \vee (\neg a \wedge b)$

Erweiterungsregeln

1)  $a = (a \vee b) \wedge (a \vee \neg b)$

2)  $a = a \wedge (b \vee \neg b)$


3)  $a = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)$

4)  $a = a \vee a$


**Gattersonderfunktionen**

a) gesteuerter Schalter / Tor

i	s	x	y
0	0	0	0
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	1	1

 


 zum Ansteuern eines Gerätes muß der Adressbus 1 und der Steuerbus 0 sein




s: EN = CS (enable – chipselect)

b) Leitungszusammenführung

 

 c) Einerkomplement

**XOR**  $x_0 \leftrightarrow x_1$   
 $= !x_0x_1 + !x_1x_0$   
 $= s!x + !sx$




s	x	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Das Ergebnis ist nur 1 wenn die Eingänge unterschiedlich sind.

d) Inverter


1) Inverter

 


2) Delay (Verzögerungsglied)

 

 
Die Signaldurchlaufzeit wird von 50% des Eingangssignals zu 50% des Ausgangssignals gemessen.



 
$t_d$  – Verzögerungszeit (auch:  $t_p$  = Pulse Propagation Time)  
 (propagation = Übertragung)




3) Signalregeneration

 

 Wenn die HIGH - bzw. LOW - Schwelle über- bzw. unterschritten wird, wird umgeschaltet.



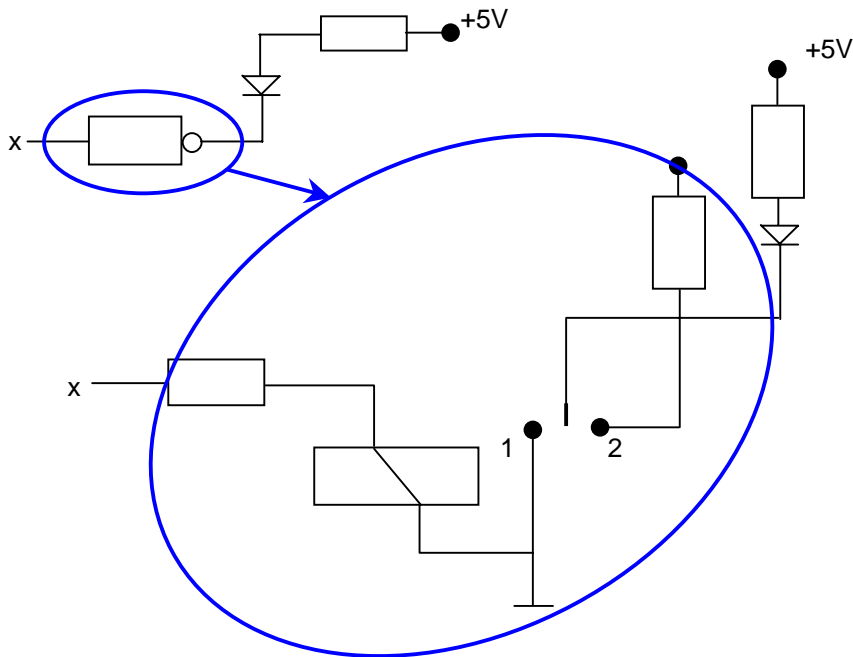4) Treiberverstärker für kleine Lasten / Treiber für Leistungsverstärker  
Beispiel: Ansteuerung für LED's




**Schaltnetze (ohne Speicher)**

m – Eingangvariablen  
n – Ausgangsvariablen

F – Funktionsbündel mit n Funktionen
 
$$\left\{ \begin{array}{l} y_0 = y_0(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \\ y_1 = y_1(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \\ y_2 = y_2(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \\ \dots \end{array} \right.$$



Funktionstabelle mit  $m = 3$  und  $n = 4$

i	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	Produktterme	Summenterme	$y_0$	$y_0$
0	0	0	0	1	0	0	1	$p_0 = !x_2 !x_1 !x_0$	$S_0 = x_2 + x_1 + x_0$	$p_0$	
1	0	0	1	0	1	0	0	$p_1 = !x_2 !x_1 x_0$	$S_1 = x_2 + x_1 + !x_0$		$S_1$
2	0	1	0	0	1	0	1	$p_2 = !x_2 x_1 !x_0$	$S_2 = x_2 + !x_1 + x_0$		$S_2$
3	0	1	1	0	1	0	0	$p_3 = !x_2 x_1 x_0$	$S_3 = x_2 + !x_1 + !x_0$		$S_3$
4	1	0	0	1	0	1	1	$p_4 = x_2 !x_1 !x_0$	$S_4 = !x_2 + x_1 + x_0$	$p_4$	
5	1	0	1	1	0	1	0	$p_5 = x_2 !x_1 x_0$	$S_5 = !x_2 + x_1 + !x_0$	$p_5$	
6	1	1	0	1	0	0	1	$p_6 = x_2 x_1 !x_0$	$S_6 = !x_2 + !x_1 + x_0$	$p_6$	
7	1	1	1	0	0	1	0	$p_7 = x_2 x_1 x_0$	$S_7 = !x_2 + !x_1 + !x_0$		$S_7$

$$y_0 = p_0 + p_4 + p_5 + p_6$$

$$= !x_2 !x_1 !x_0 + x_2 !x_1 !x_0 + x_2 !x_1 x_0 + x_2 x_1 !x_0$$

Dies ist die **disjunktive Normalenform (DNF)** für  $y_0$ .  
 Außerdem wird diese Form als **kanonisch** bezeichnet, d. h. alle Terme sind in ihr enthalten.


Die kanonische **konjunktive Normalenform (KNF)** wird aus den Summentermen gebildet.

$$y_0 = S_1 + S_2 + S_3 + S_7$$


$$= (x_2 + x_1 + !x_0) * (x_2 + !x_1 + x_0) * (x_2 + !x_1 + !x_0) * (!x_2 + !x_1 + !x_0)$$

**Schaltbild:**


**DNF**

 

**KNF**

 

**Schaltungssystemese**

 



Funktionstabellenaufstellung:

Mit Produkttermen:

wenn für a **0** steht → **!a**  
 wenn für a **1** steht → **a**

Mit Summentermen:

wenn für a **0** steht → **a**  
 wenn für a **1** steht → **!a**

Funktionsgleichung für die Schaltung aufstellen :

- über Pflichteinsen (Produktterme)  
 nur wenn gefordertes Ergebnis **1** Produktterm in Summengleichung einfügen (ODER-Verknüpfung)
- über Pflichtnullen (Summenterme)  
 nur wenn gefordertes Ergebnis **0** Summenterm in Produktgleichung einfügen (UND-Verknüpfung)

Produktterme werden auch MinTerme genannt  
 Summenterme werden auch MaxTerme genannt  
 gewünschtes Ergebnis (Vorgabe)


Beispiel:

i	a	b	Pi	Si	q
0	0	0	$!a \wedge !b$	$a \vee b$	1
1	0	1	$!a \wedge b$	$a \vee !b$	0
2	1	0	$a \wedge !b$	$!a \vee b$	1
3	1	1	$a \wedge b$	$!a \vee !b$	0

$q = p_0 \vee p_2 = (!a \wedge !b) \vee (a \wedge !b) \rightarrow$  aus Pi  
 $q = s_1 \wedge s_3 = (a \vee !b) \wedge (!a \vee !b) \rightarrow$  aus Si

Schaltungsanalyse

Beispiel:

 

$p_1 = !a \wedge b$   
 $p_2 = b \wedge c$   
 $q = (!a \wedge b) \vee (b \wedge c)$

i	a	b	c	$!a \wedge b$	$b \wedge c$	q
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0	1
3	0	1	1	1	1	1
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0
7	1	1	1	0	1	1

Lösung sind also die Zeilen 2, 3 und 7.

Um die kanonische Form zu erhalten kann man die fehlenden Glieder in der Form  $(x + !x)$  zu dem jeweiligen Term mittels UND Verknüpfung hinzufügen, da  $(x + !x) = 1$  ist, und so den Term nicht beeinflusst.

$q = !a \wedge b + b \wedge c$   
 $= (!a \wedge b) (c + !c) + (b \wedge c) (a + !a)$   
 $= !a \wedge b \wedge c + !a \wedge b \wedge !c + b \wedge c \wedge a + b \wedge c \wedge !a$   
 $= 2!a \wedge b \wedge c + !a \wedge b \wedge !c + a \wedge b \wedge c$   
 $= !a \wedge b \wedge c + !a \wedge b \wedge !c + a \wedge b \wedge c$  da die Information  $(!a \wedge b \wedge c)$  redundant vorhanden war

**Bemessung der Länge von Schaltgliedern**

Die Funktionenlänge I beschreibt die Gesamtanzahl der Eingänge aller Schaltelemente in einem Schaltbild.

Beispiel:

$$!ab + bc = q \rightarrow I = 6$$

2 UND Verknüpfungen 2 Eingänge und eine ODER Verknüpfung mit 2 Eingängen

$$!abc + !ab!c + abc = q \rightarrow I = 12$$

3 UND Verknüpfungen mit je 3 Eingängen und eine ODER Verknüpfung mit 3 Eingängen

**Karnaugh Veitch Diagramm**

Die Funktionstabelle wird hierbei in ein Diagramm umgewandelt, um redundante Informationen zu eliminieren und die Aufstellung der Funktionsgleichung zu vereinfachen.

i	B	A	Q1	Q2
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1
2	1	0	0	0
3	1	1	1	0

Die einzelnen Zellen werden gemäß der x - !x Informationen mit laufenden Nummern bezeichnet.

Beispiel: erste Zelle: **!a !b** → bei i = 0

<b>!A</b>	A	<b>!A</b>	
0	1	3	2
<b>!B</b>	B		

Dann werden die geforderten Ergebnisse der Schaltung in die Tabelle übertragen.

(Nur die Pflichteinsen / -nullen nötig, je nachdem ob man Summen- oder Produktgleichung haben will.)

Beispiel: für i = 0 ist **Q1 = 1**, also: Zelle 0 → 1

Für Q1:

<b>!A</b>	A	<b>!A</b>	
0	1	3	2
<b>!B</b>	B		

$$q_1 = p_0 + p_3 = !a !b + a b = a \leftrightarrow b$$

Für Q2:

<b>!A</b>	A	<b>!A</b>	
0	1	3	2
<b>!B</b>	B		

$$q_2 = p_0 + p_1 = !a !b + a !b = !b (!a + a) = !b$$

Für drei Variablen:

i	C	B	A	Q1	Q2
0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	1	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	0	0

Für Q1:

	!A		A	
!C	0	1	3	2
C	4	5	7	6
	!B		B	

Wenn man nun die Gleichung aufstellt, enthält diese redundante Informationen. Um diese aus der Gleichung zu halten, kann man Kombinationen in denen x !x auftaucht zusammenfassen, und die negiert erscheinenden Terme weglassen (da ja  $(x \vee !x) = 1$  ist).

Beispiel:

$$q_1 = p_0 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5$$

$$q_1 = !a !b !c + a b !c + !a b !c + !a !b c + a !b c$$

Man kann zusammenfassen: Zelle 3 (**a b !c**) und Zelle 2 (**!a b !c**) zu (**b !c**)

Man kann weiterhin zusammenfassen: Zellen (0, 2), (3, 2), (0, 4), (4, 5)

Man erhält so:

$$q_1 = !a !c + b !c + !b c + !a !b$$

$$= !a !c + b !c + !b c \quad \text{bzw.}$$

$$= b !c + !b c + !a !b, \quad \text{da jede Zelle nur einmal in der Gleichung vorkommen muß!}$$

Beispiel mit vier Variablen:

i	D	C	B	A	Q1
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1


	!A	A	!A	
!C	0	1	3	2
	4	5	7	6
C	12	1	13	1
	15	1	14	
!C	8	9	11	10
		1		1
	!B		B	D

Hier kann ein Viererblock gebildet werden, der sich durch (a d) darstellen läßt.

$$q_1 = !b c d + a d + b !c d$$

Diese Darstellungsweise ist natürlich auch für die Pflichtnullen möglich.

Schaltbild:

 

**Ampelschaltung**

Ablauf:


- 0 A\_grün F\_rot  
→ Taste
- 1 A\_gelb F\_rot  
→ Taste
- 2 A\_rot F\_grün  
→ Taste
- 3 A\_rotgelb F\_rot  
→ Taste

Codierung:

- '1' – Lampe leuchtet
- '0' – Lampe leuchtet nicht

i	x1	x0	s1	s0	A_grün	A_gelb	A_rot	F_grün	F_rot
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	0	0	1	1	0
3	1	1	1	0	0	1	1	0	1
dez.	dual		gray-code						

 $A\_grün = !s_1 !s_0$   
 $A\_gelb = !s_1 s_0 + s_1 !s_0 = s_1 \leftrightarrow s_0$   
 $A\_rot = s_1 s_0 + s_1 !s_0 = s_1$   
 $F\_grün = s_1 s_0$   
 $F\_rot = !s_1 !s_0 + !s_1 s_0 + s_1 !s_0 = !s_1 + !s_0$




Die Signale aus dem Schaltnetz werden über einen Leistungsverstärker an die Lampen in der Ampel geleitet. Das Schaltnetz hat somit fünf Ausgänge.

Gray-Code

Der Gray-Code ist hier eine Codierung bei der pro Schritt immer nur ein Bit geändert werden muß.


Ampelschaltbild

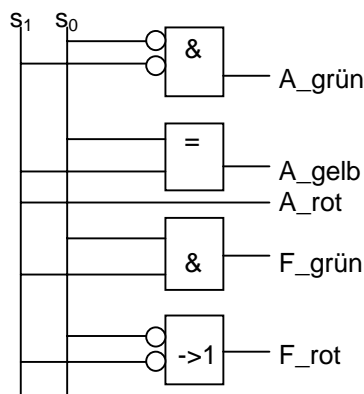

 
**Codewandler**

$$s_1 = x_1 \oplus x_0 + x_1 x_0 = x_1 (\oplus x_0 + x_0) = x_1 * 1 = x_1$$

$$s_0 = \oplus x_1 x_0 + x_1 \oplus x_0 = x_1 \leftrightarrow x_0 \rightarrow \text{Antivalenz}$$



**Adressdekoeder (1 aus n Dekoder)**

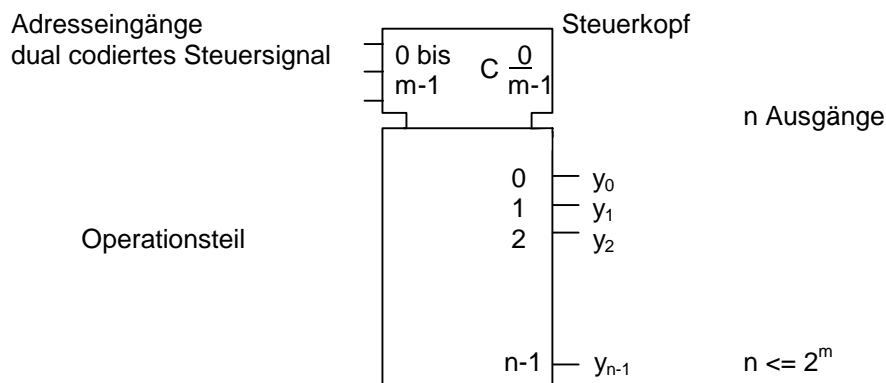


Genau eine Ausgangsleitung wird auf ,1' gesetzt, nämlich diejenige deren Portadresse der Eingangsadresse entspricht.

Beispiel: 1 aus 4 Dekoder (dient zur Ansteuerung von (in diese Fall) vier Adressen [je immer nur eine])

i	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	y <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>
0	0	0	1			
1	0	1		1		
2	1	0			1	
3	1	1				1


Jeweils der Ausgang ist auf ,1' gesetzt dessen Nummer der Dualzahl des Eingangswertes entspricht.  
 Beispiel: Zeile 2: Eingang: 1 0 entspricht dezimal 2 → Ausgang Nr. 2 (y<sub>2</sub>) wird angesprochen usw.

Schaltbild:

 

1 aus n Dekoder - setzt genau einen Ausgang auf „1“

m Adressen    max.  $2^m$  Ausgänge

 


$m = 3 \rightarrow n = 8$

i	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	y <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>	y <sub>4</sub>	y <sub>5</sub>	y <sub>6</sub>	y <sub>7</sub>
0	0	0	0	1							
1	0	0	1		1						
2	0	1	0			1					
3	0	1	1				1				
4	1	0	0					1			
5	1	0	1						1		
6	1	1	0							1	
7	1	1	1								1

Dualcode

Schaltbild:

 


**Multiplexer**

- haben mehrere Dateneingänge und einen Ausgang
- dienen zur Übertragung von mehreren Signalen auf einer Leitung

Hierbei wird mit Hilfe der Adressleitungen (Zähler) ein Takt erzeugt, der jedem Signal ein Zeitfenster zur Verfügung stellt in dem dann das Signal an den Ausgang durchgeschaltet wird.

Schaltbild:

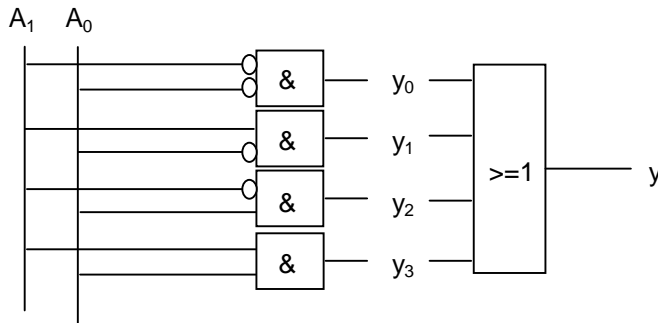


**Demultiplexer**


- haben einen Dateneingang und mehrere Ausgänge
- bilden die Umkehrfunktion des Multiplexers

Hierbei muß der Takt der Adressleitungen genau dem der Codierung (s. Multiplexer) entsprechen, damit auch jedes Signal wieder zu der Ausgangsleitung durchgeschaltet wird zu der es gehört.

Schaltbild:

 

Schaltbild Multiplexer

 


2 Adressleitungen  
4 Eingänge

in G Notation (Multiplexer) mit Dateneingängen 0-3



weitere Beispiele:


**1 : 1 Multiplexer**

 

A	x	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Wenn an A ,1' anliegt, das Signal also durchgeschaltet ist, ist y gleich x.


**2 : 1 Multiplexer**

 

**4 : 1 Multiplexer → siehe Multiplexer**

**Lösung Ampelschaltung**

mit fest verdrahteten Multiplexern

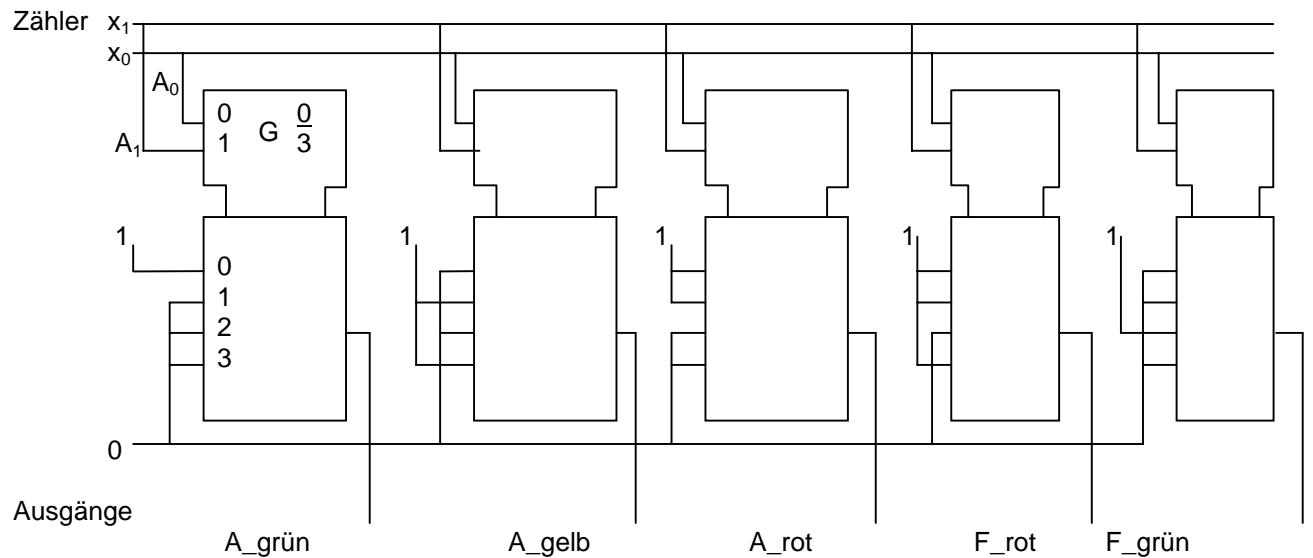

über  
Leistungsverstärker zu den Lampen der Ampel

**Sieben Segment Anzeige**

Für jedes Segment gibt es einen Multiplexer

- mit 4 Eingängen, da mit drei Eingängen nicht 10 Ziffern symbolisiert werden könne
- die Dateneingänge sind festverlötet, je nachdem welches Segment für jede Ziffer benötigt wird, wird bei der Durchschaltung des Dateneingangs eine ‚1‘ oder ‚0‘ an den Ausgang gelegt

i	Segment a	Segment b
0	1	1
1	0	1
2	1	1
3	1	1
4	0	1
5	1	0
6	1	0
7	1	1
8	1	1
9	1	1

**Addierer**

Ein-Bit-Addition


A = {0, 1}      A + B = Z  
 B = {0, 1}

$S = !AB + A!B = A \leftrightarrow B$

A	B	Z	Carry	Summe
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	0

Halbaddierer [HA]

C<sub>0</sub> – Carry out

 

Zwei-Bit-Addition

A = 10  
 B = 11

A + B:

	1	0
	1	1
C	1	0
E	1	0

C<sub>0</sub> Summe

**Volladdierer**

HA:  $\{S = !AB + A!B = A \leftrightarrow B, C = AB$

VA:  $\{S = !AB!C_{in} + A!B!C_{in} + !A!BC_{in} + ABC_{in} = (A \leftrightarrow B)!C_{in} + (A \leftrightarrow B)C_{in}$

$C_{out} = AB!C_{in} + !ABC_{in} A!BC_{in} + ABC_{in} = AB + (A \leftrightarrow B)C_{in}$

A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0		0	0
0	1		1	0
1	0		1	0
1	1		0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

A	B	C <sub>in</sub>	S <sub>1</sub>	C <sub>o1</sub>	S <sub>2</sub>	C <sub>o2</sub>	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	1

**Vier-Bit-Addierer**

A 1011

B 1111

C 1

S 11010

nötig sind: ein HA und drei VA